


第十六章 二端口网络

二端口网络

二端口的方程和参数

二端口的等效电路

§ 16-1 二端口网络

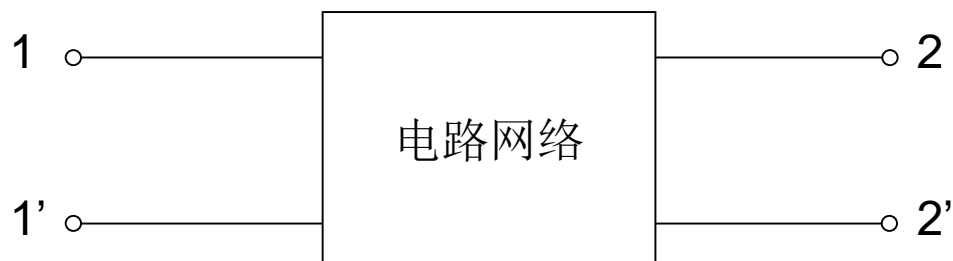


如果在任何时间，从端子1流入的电流等于从端子1'流出的电流，从端子2流入的电流等于从端子2'流出的电流，这种电路称为二端口电路。

§ 16-2 二端口方程和参数


$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2$$

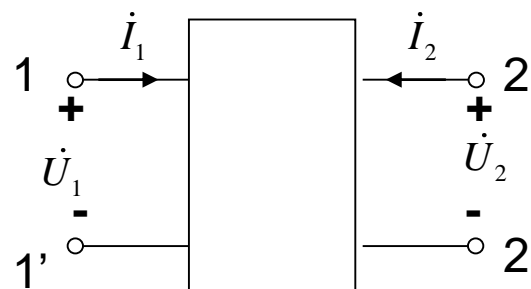
$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$



$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} \quad Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0}$$

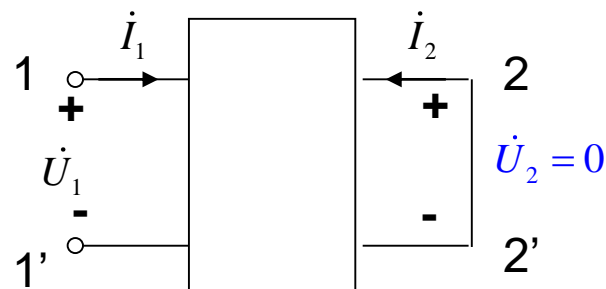

$$Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} \quad Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0}$$

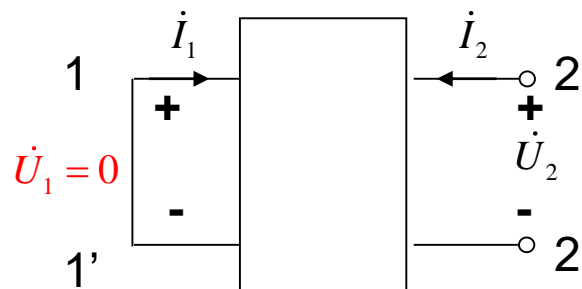


Y : 短路导纳参数

§ 16-2 二端口方程和参数


$$\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2$$

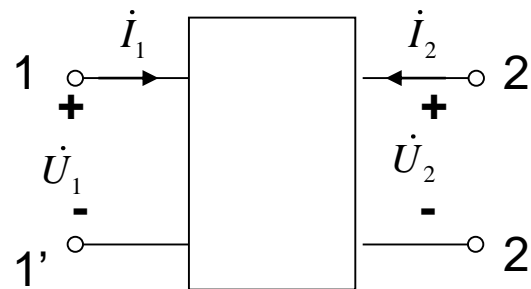
$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$



$$Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}$$

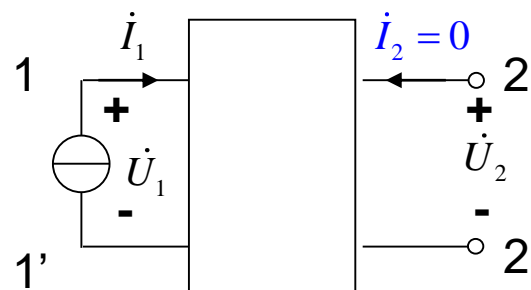

$$Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \quad Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

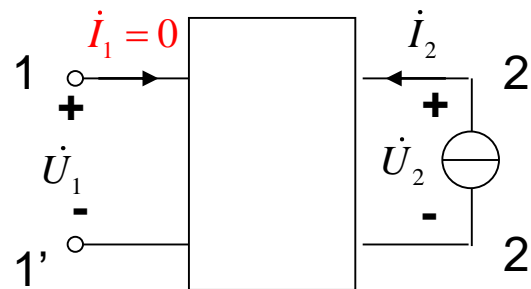


Z: 开路阻抗矩阵

§ 16-2 二端口方程和参数

Y参数方程: $\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2$

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2$$

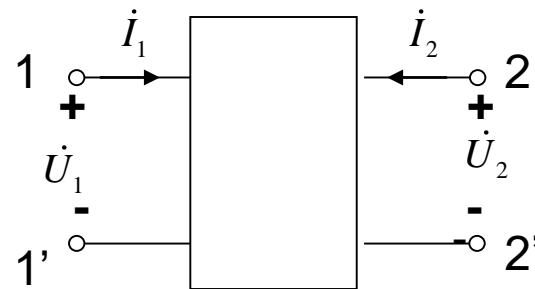Y: 短路导纳矩阵 $\begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$



Z参数方程: $\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2$

$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2$$

Z: 开路阻抗矩阵 $\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$

$$Z = Y^{-1} \quad Y = Z^{-1}$$


§ 16-2 二端口方程和参数

A参数方程: $\dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}(-\dot{I}_2)$

$$\dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}(-\dot{I}_2)$$

$$A_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad A_{21} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2=0}$$

$$A_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0} \quad A_{22} = \left. \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0}$$

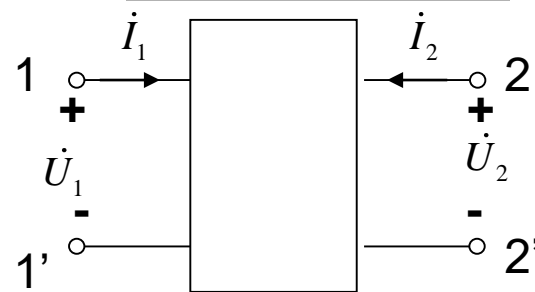

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

H参数方程: $\dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2$

$$\dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2$$

$$H_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} \quad H_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_2=0}$$

$$H_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \quad H_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

§ 16-2 二端口方程和参数

互易条件

Y参数: $Y_{12} = Y_{21}$

Z参数: $Z_{12} = Z_{21}$

A参数: $A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 1$

H参数: $H_{12} = -H_{21}$

对称条件

$Y_{12} = Y_{21}$ $Y_{11} = Y_{22}$

$Z_{12} = Z_{21}$ $Z_{11} = Z_{22}$



$A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 1$

$A_{11} = A_{22}$

$H_{11}H_{22} - H_{12}H_{21} = 1$

$H_{12} = -H_{21}$


例16-1 求二端口的Y参数

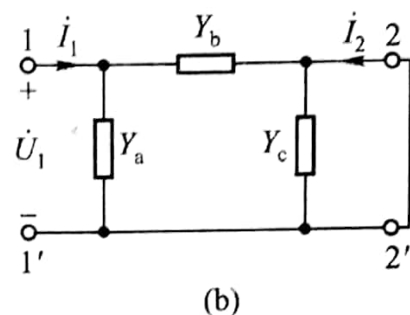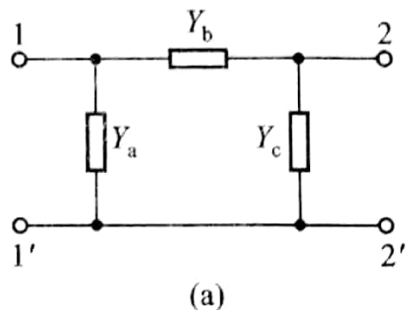

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \dot{U}_1 (Y_a + Y_b) \\ -\dot{I}_2 &= \dot{U}_1 Y_b \end{aligned}$$

$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} = Y_a + Y_b$$

$$Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} = -Y_b$$

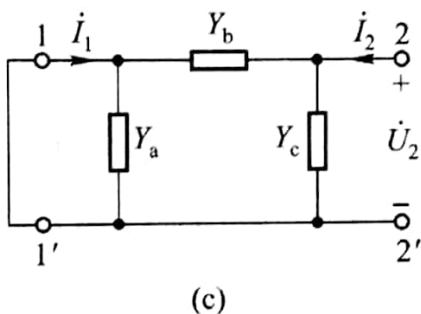


$$Y_{12} = -Y_b$$

$$Y_{22} = Y_b + Y_c$$

对 R 、 L 、 C 构成的任何无源二端口，总有： $Y_{12} = Y_{21}$

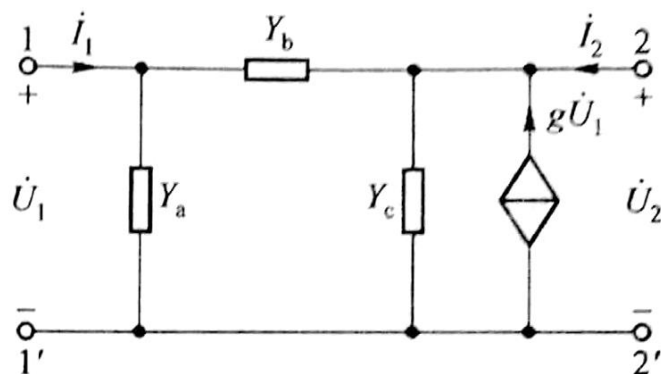例16-2 求二端口的Y参数

把端口 2 - 2' 短路, 在端口 1 - 1' 外施电压 \dot{U}_1 , 得



$$\dot{I}_1 = \dot{U}_1 (Y_a + Y_b)$$

$$\dot{I}_2 = -\dot{U}_1 Y_b - g \dot{U}_1$$

$$Y_{11} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} = Y_a + Y_b$$

$$Y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} = -Y_b - g$$

同理, 为了求 Y_{12} 、 Y_{22} , 把端口 1 - 1' 短路, 即令 $\dot{U}_1 = 0$, 这时受控源的电流也等于零, 故得

$$Y_{12} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_2} = -Y_b$$

$$Y_{22} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} = Y_b + Y_c$$

含受控源时, $Y_{12} \neq Y_{21}$


§ 16-3 二端口的等效电路

T形电路

网孔电流方程：

$$\dot{U}_1 = (Z_1 + Z_2) \dot{I}_1 + Z_2 \dot{I}_2$$

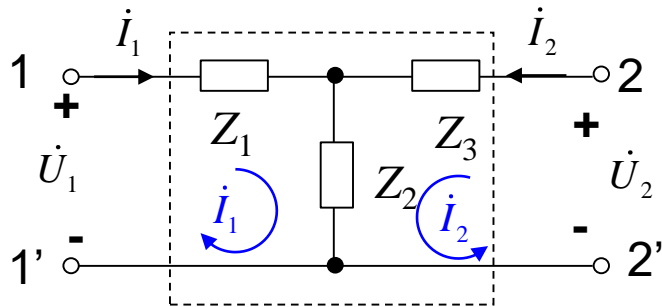
$$\dot{U}_2 = Z_2 \dot{I}_1 + (Z_2 + Z_3) \dot{I}_2$$



前面已知：

$$\dot{U}_1 = Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2$$
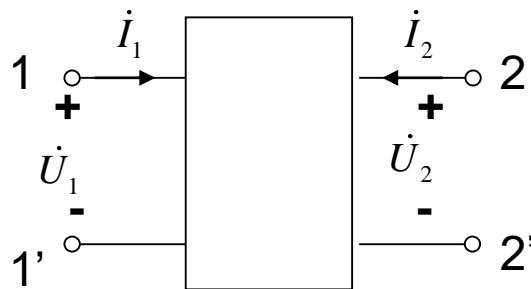
$$\dot{U}_2 = Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2$$



则有：

$$Z_1 = Z_{11} - Z_{12}$$

$$Z_2 = Z_{12}$$


$$Z_3 = Z_{22} - Z_{12}$$

§ 16-3 二端口的等效电路

若二端口内部含有受控源 $Z_{12} \neq Z_{21}$

$$\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2$$
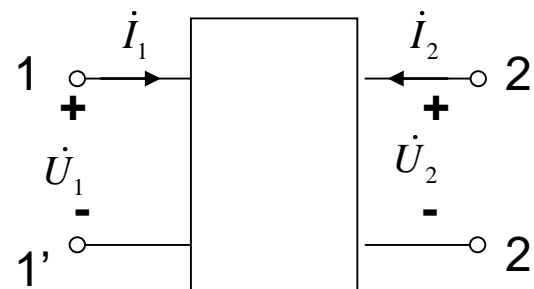
$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2$$



先构建一个不含受控源的电路，再加上受控源


$$\dot{U}_2 = Z_{12}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 + (Z_{21} - Z_{12})\dot{I}_1$$

$$\dot{U}_2 - (Z_{21} - Z_{12})\dot{I}_1 = Z_{12}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2$$

$$Z_1 = Z_{11} - Z_{12}$$

$$Z_2 = Z_{12}$$

$$Z_3 = Z_{22} - Z_{12}$$

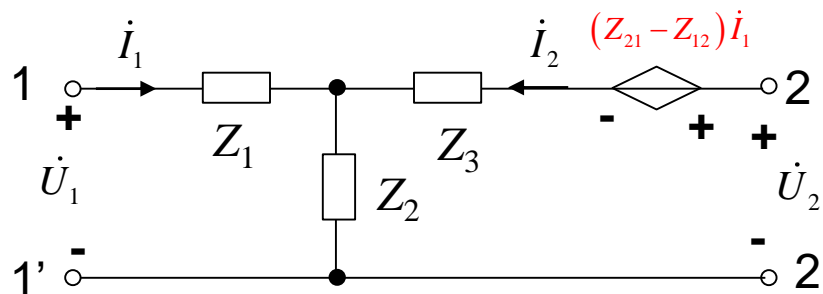

§ 16-3 二端口的等效电路

π 形电路

由例16-1,

$$Y_{11} = Y_1 + Y_2$$

$$Y_{21} = -Y_2$$


$$Y_{22} = Y_2 + Y_3$$

则有:

$$Y_1 = Y_{11} + Y_{12}$$

$$Y_2 = -Y_{12} = -Y_{21}$$

$$Y_3 = Y_{22} + Y_{21}$$

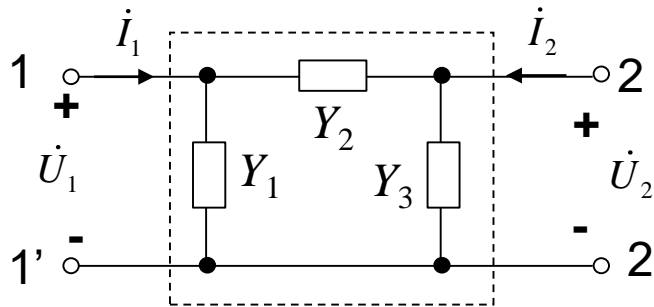


§ 16-3 二端口的等效电路

π 形电路

若二端口内部含有受控源 $Y_{12} \neq Y_{21}$

$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2$$
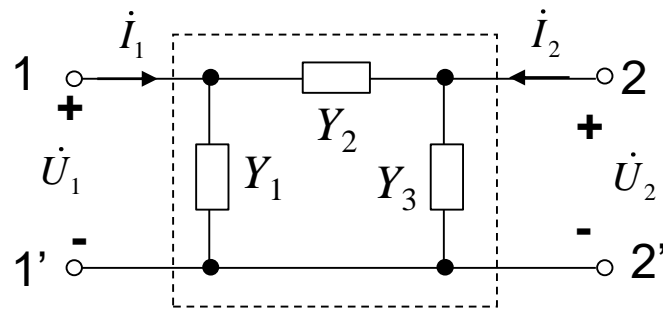
$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2$$



先构建一个不含受控源的电路，再加上受控源


$$\dot{I}_2 = Y_{12}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 + (Y_{21} - Y_{12})\dot{U}_1$$

$$\dot{I}_2 - (Y_{21} - Y_{12})\dot{U}_1 = Y_{12}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2$$

$$Y_1 = Y_{11} + Y_{12}$$

$$Y_2 = -Y_{12} = -Y_{21}$$

$$Y_3 = Y_{22} + Y_{12}$$

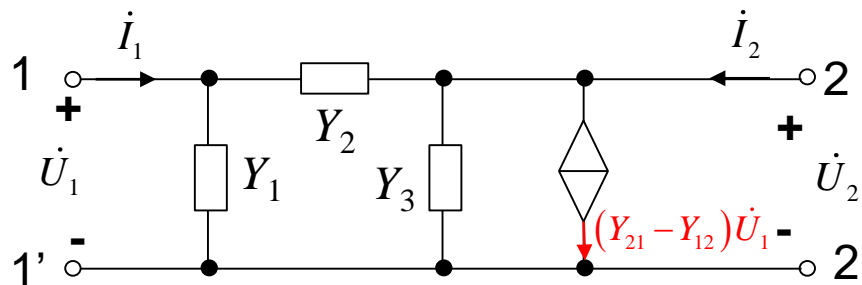

作业

P439

16-9

16-10

下周是最后一节课，答疑。因此本次作业不用交，自行练习、参考书上的答案。